

# Experimento 5

## Circuitos Combinacionais: Codificador e Decodificador

Lucas Mafra Chagas, 12/0126443

Marcelo Giordano Martins Costa de Oliveira, 12/0037301

<sup>1</sup>Dep. Ciência da Computação – Universidade de Brasília (UnB)  
CiC 116351 - Circuitos Digitais - Turma C

{giordano.marcelo, chagas.lucas.mafra}@gmail.com

**Abstract.** Write here a short summary of the report in English. This corresponds to the Experiment 7 report on combinational circuits, specifically the multiplexers.

**Resumo.** Escreva aqui um pequeno resumo do relatório. Este corresponde ao relatório do Experimento 7 sobre circuitos combinacionais, especificamente os multiplexadores.

### Objetivos

Elaboração de um codificador e de um decodificador usando-se circuitos combinacionais e aplicando-se as técnicas de minimização de funções lógicas. Verificação da possibilidade de conversão de um número decimal em um número binário de código qualquer e sua posterior decodificação.

### Materiais

- Software Quartus II versão 13.0
- Kit de desenvolvimento em FPGA DE2 Altera

### Introdução

Os computadores são máquinas que trabalham com a utilização de um sistema binário para analisar variáveis e realizar cálculos. Já o homem está acostumado a raciocinar e trabalhar com o sistema decimal. Portanto, para que a comunicação homem-máquina possa ser feita de maneira mais direta, sem que o homem precise aprender a interpretar números binários, convém incorporar aos equipamentos de entrada e saída de computadores conversores de código decimal-binário e binário-decimal, respectivamente. Para o primeiro caso(onde a entrada é um número decimal), temos que o conversor é chamado de codificador, enquanto para o segundo caso (onde a saída é um número decimal) ele é chamado de decodificador.

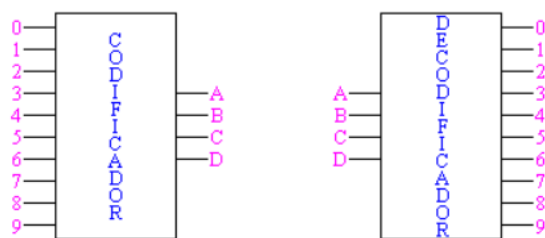


Figure 1. Codificador e Decodificador.

Para o codificador, teremos uma, e somente uma, entrada ativada a cada instante. A saída corresponderá à forma codificada desse decimal (utilizando apenas 0's e 1's). Já para o decodificador, temos que todas as entradas são ativadas no mesmo instante, porém, elas geram apenas uma saída. Para este experimento, será criado um codificador decimal-Código de Gray e um decodificador Código de Gray-binário. Este código é determinado como apresenta a tabela abaixo:

| Decimal | A | B | C | D |
|---------|---|---|---|---|
| 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1       | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2       | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3       | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4       | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5       | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6       | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7       | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8       | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9       | 1 | 1 | 0 | 1 |

## Procedimentos

Neste relatório, precisamos fazer:

- Obter as funções booleanas para o codificador.
- Fazer simulações funcional e temporal do diagrama lógico do codificador no Quartus.
- Obter as funções booleanas para o decodificador.
- Fazer simulações funcional e temporal do diagrama lógico do decodificador no Quartus.
- Filmar o funcionamento do codificador e decodificador feito no Quartus II.

## Funções Booleanas para o Codificador

É possível obter as seguintes funções booleanas para o codificador utilizando o mapa de Karnaugh:

$$A = (8 + 9) = \overline{\overline{8.9}}$$

$$B = (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) = \overline{\overline{4.5.6.7.8.9}}$$

$$C = (2 + 3 + 4 + 5) = \overline{\overline{2.3.4.5}}$$

$$D = (1 + 2 + 5 + 6 + 9) = \overline{\overline{1.2.5.6.9}}$$

Com as fórmulas supracitadas, é possível fazer o diagrama lógico total abaixo.

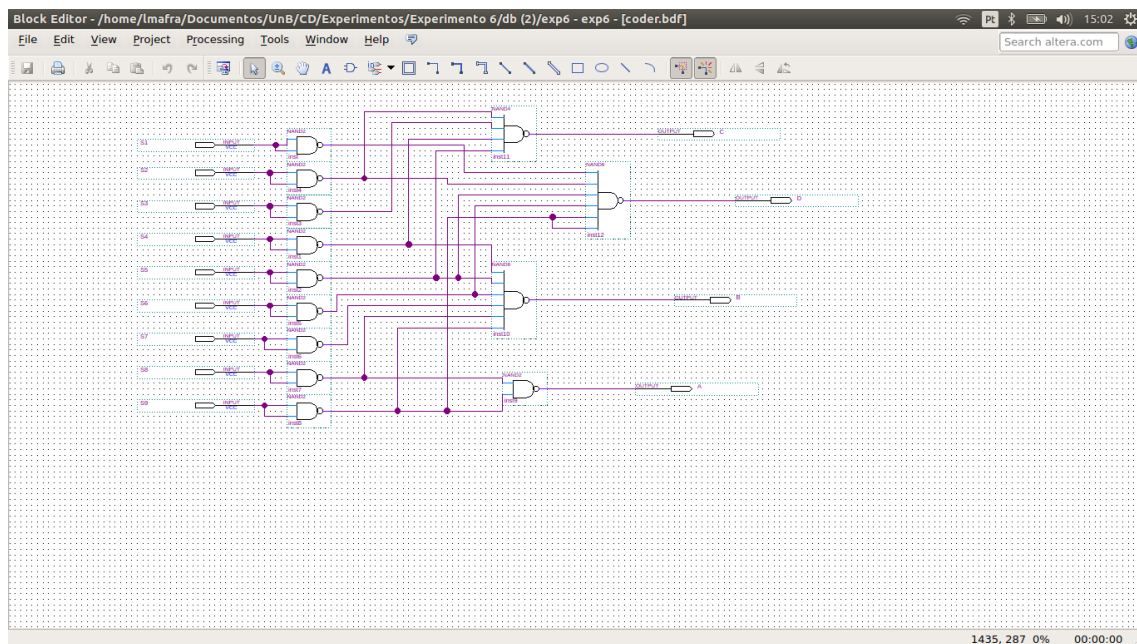


Figure 2. Diagrama Lógico do codificador.

A partir do diagrama lógico total, realizamos a simulação funcional e temporal e obtivemos os seguintes gráficos.

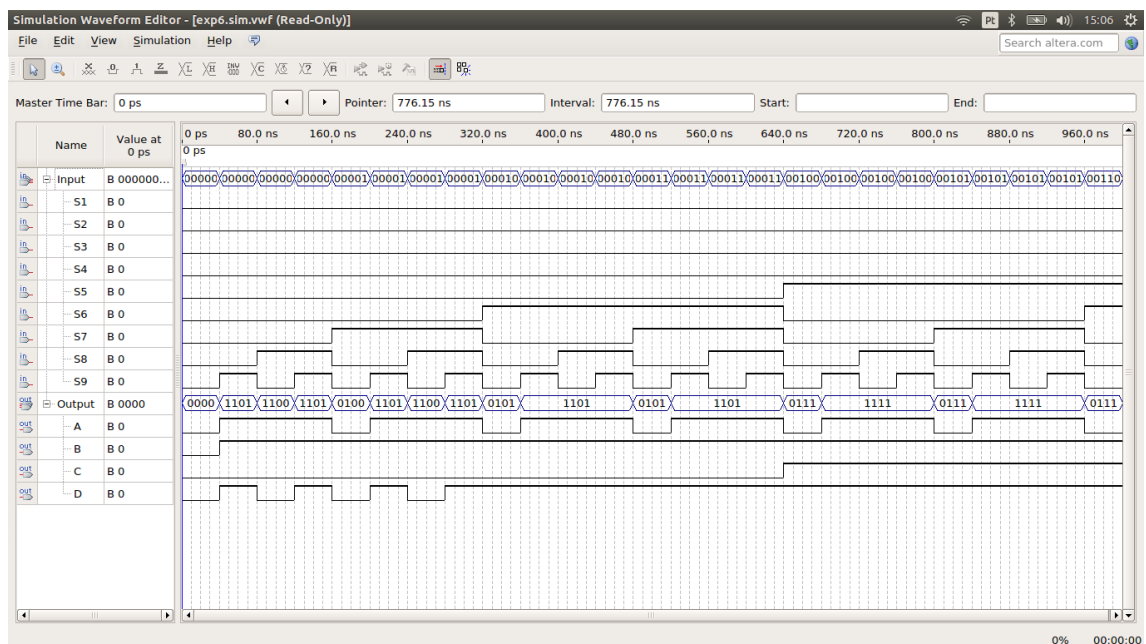


Figure 3. Simulação funcional do codificador.

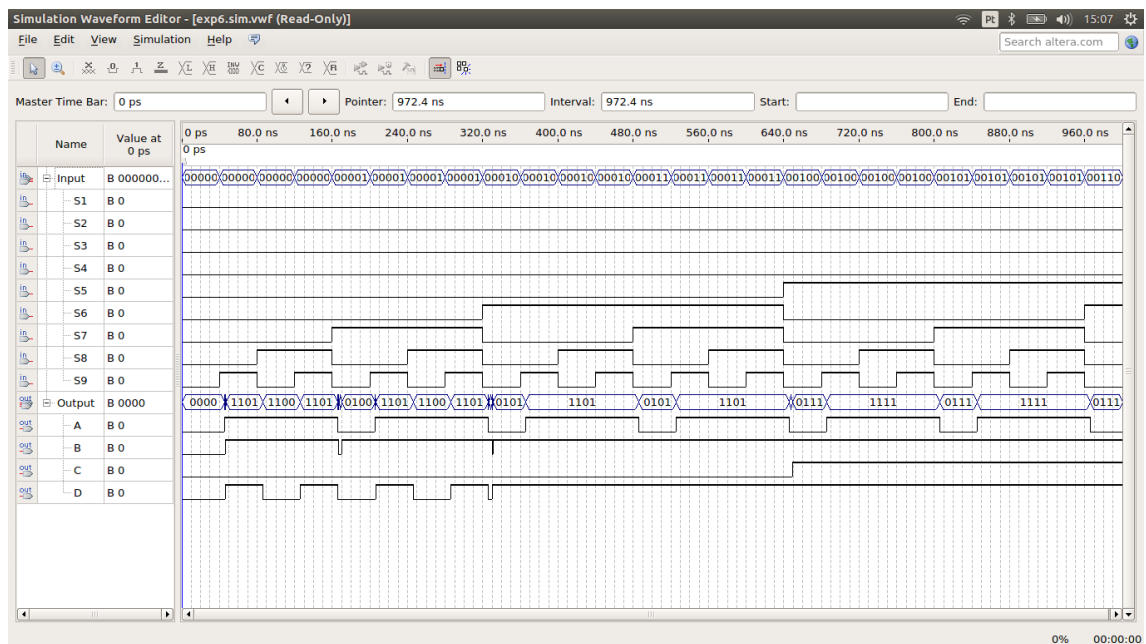


Figure 4. Simulação temporal do codificador.

## Funções Booleanas para o Decodificador

É possível obter as seguintes funções booleanas para o codificador utilizando o mapa de Karnaugh:

$$\begin{aligned}
 0 &= \overline{B}.\overline{C}.\overline{D} \\
 1 &= \overline{B}.\overline{C}.D \\
 2 &= \overline{B}.C.D \\
 3 &= \overline{B}.C.\overline{D} \\
 4 &= B.C.\overline{D} \\
 5 &= B.C.D \\
 6 &= \overline{A}.B.\overline{C}.D \\
 7 &= \overline{A}.B.\overline{C}.\overline{D} \\
 8 &= A.\overline{C}.\overline{D} \\
 9 &= \overline{A}.D
 \end{aligned}$$

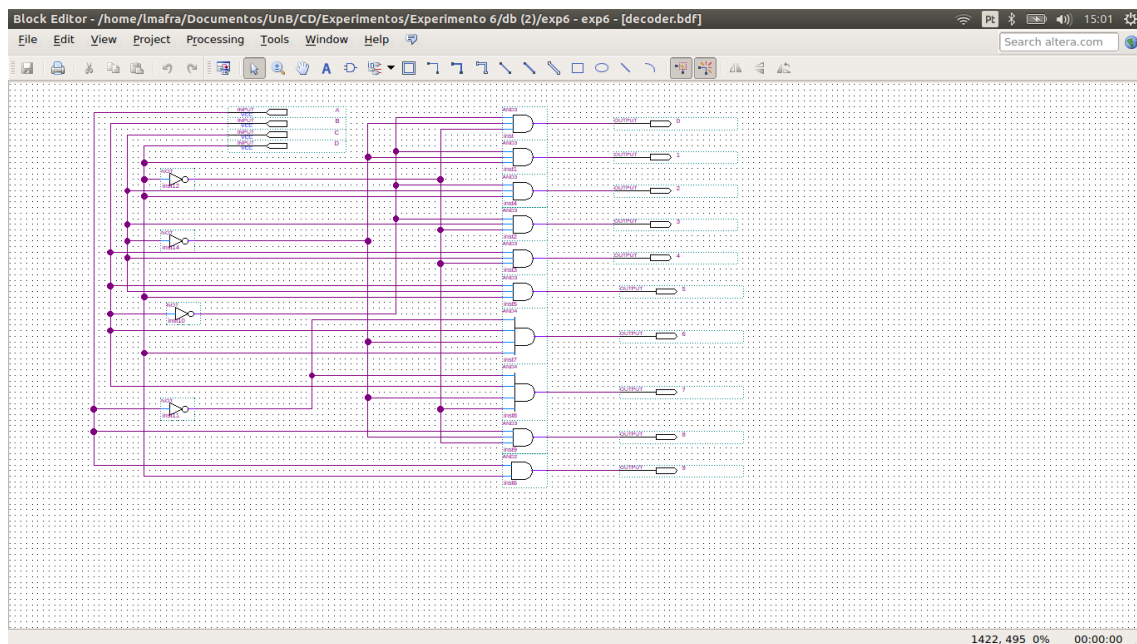


Figure 5. Diagrama Lógico do decodificador.


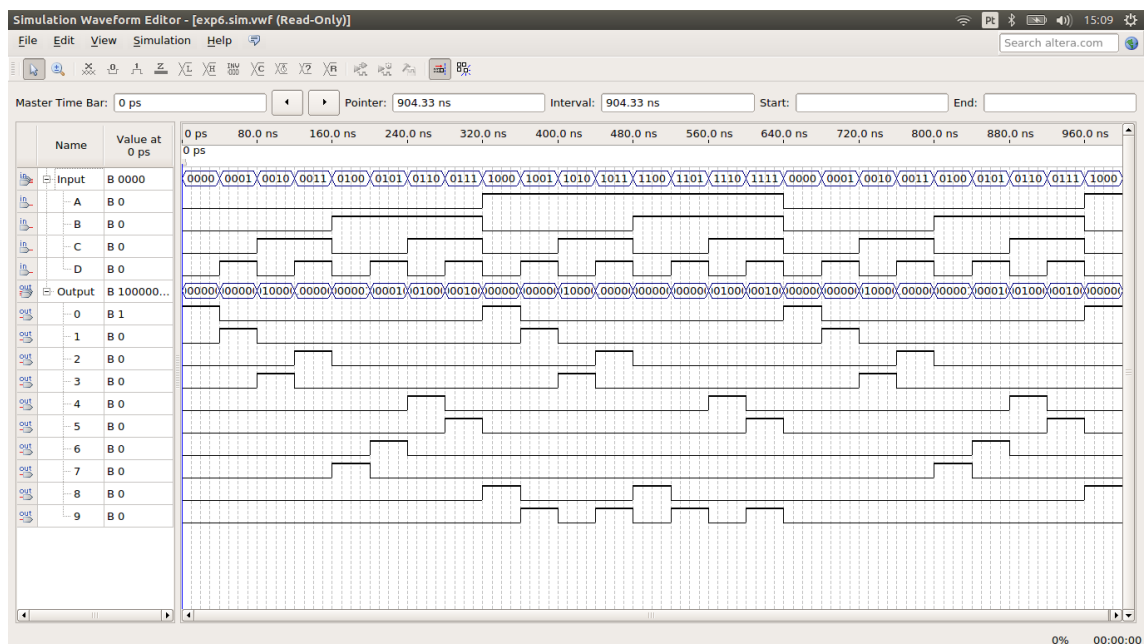


Figure 6. Simulação funcional do decodificador.

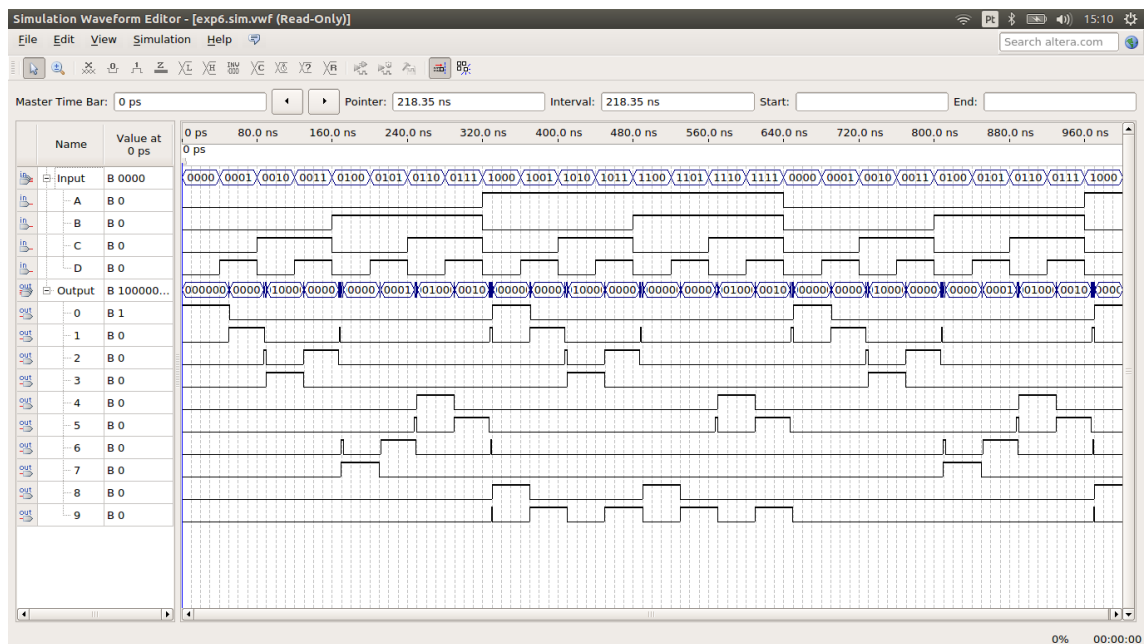


**Figure 7. Simulação temporal do decodificador.**

A tabela verdade abaixo foi obtida a partir das funções booleanas para o decodificador.

| Entrada | A | B | C | D |
|---------|---|---|---|---|
| S0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S1      | 0 | 0 | 0 | 1 |
| S2      | 0 | 0 | 1 | 1 |
| S3      | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S4      | 0 | 1 | 1 | 0 |
| S5      | 0 | 1 | 1 | 1 |
| S6      | 0 | 1 | 0 | 1 |
| S7      | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S8      | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S9      | 1 | 1 | 0 | 1 |

## Funcionamento do Codificador e Decodificador

Desenvolvemos no kit de desenvolvimento em FPGA DE2 Altera o código projetado com o codificador e decodificador projetado na imagem abaixo.

 

**Figure 8. Circuito contendo codificador e decodificador.**

É possível ver o resultado no seguinte link: [Vídeo no Youtube](#)

## Análise dos Resultados

Faça uma análise crítica dos resultados obtidos nos experimentos. Esta análise pode ser feita item a item ou de uma forma geral.

Dica: Use pesquisa na Internet para tirar as dúvidas sobre edição em  $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ .

## Conclusão

A partir do experimento foi possível ampliar os conhecimentos sobre codificadores e decodificadores. A montagem desses circuitos aperfeiçoou ainda mais a já conhecida teoria a respeito deles. Circuitos simples como esses são bases para o avanço da tecnologia, e de toda essa gama de aparelhos que temos hoje, eles abrem portas para muitas possibilidades e a familiarização com eles é, naturalmente, muito importante.

### **Auto-Avaliação**

1. a
2. c
3. b
4. c
5. d
6. Porta NOT A defeituosa, sempre com nível 0 na saída.
7. Porta NOT D defeituosa, sempre com nível 1 na saída.
8. Porta NOT A defeituosa, sempre com nível 1 na saída.