

Experimento 7

Implementação de Circuitos Combinacionais com Multiplexadores

Lucas Mafra Chagas, 12/0126443

Marcelo Giordano Martins Costa de Oliveira, 12/0037301

¹Dep. Ciência da Computação – Universidade de Brasília (UnB)
CiC 116351 - Circuitos Digitais - Turma C

{giordano.marcelo, chagas.lucas.mafra}@gmail.com

Abstract. *In this experiment, we focus on building combinational circuits using Multiplexers.*

Resumo. *O foco desse experimento é construir Circuitos Combinacionais utilizando Multiplexadores.*

Objetivos

O objetivo deste experimento é adquirir conhecimento na implementação e também utilização de multiplexadores, que são circuitos combinacionais.

Materiais

- Painel Digital
- *protoboard*
- Fios conectores
- Portas Lógicas NAND e NOT
- 2 x MUX-4
- DECOD-16

Introdução

Multiplexadores e Demultiplexadores

Um multiplexador é um circuito combinacional lógico projetado que tem como saída única e compartilhada um e somente um de seus inputs de dados, a partir da aplicação de um sinal de controle. O demultiplexador, por sua vez, realiza a operação inversa.

 


Figure 1. Estrutura de um Multiplexador

Sob o ponto de vista da implementação de seus circuitos, os multiplexadores e demultiplexadores são simplesmente circuitos combinacionais com diversas entradas e somente uma saída, ou vice-versa.

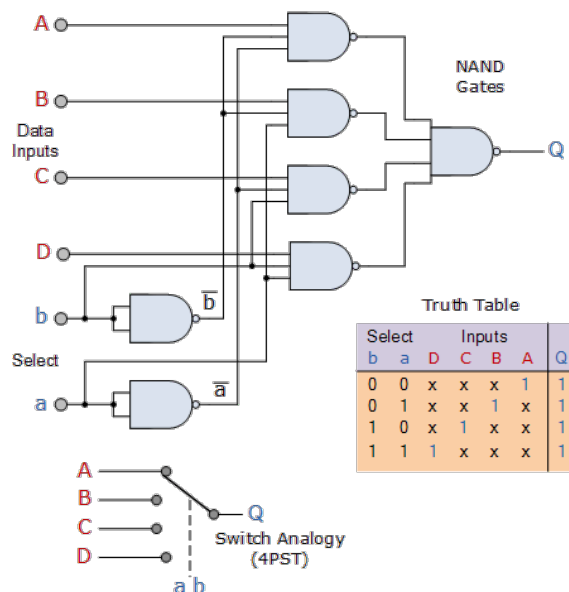


Figure 2. Implementação de um multiplexador com 7 portas NAND's

Aplicações

A eficiência dos sistemas de comunicação pode ser consideravelmente aumentada ao utilizar-se multiplexadores, por permitir a transmissão de diferentes tipos de dados (como áudio e vídeo) ao mesmo tempo, usando uma única linha de transmissão. Eles também são utilizados para implementar grandes quantidades de memória no computador, reduzindo drasticamente a quantidade de fios de cobre necessários para ligar conectar a memória a outras partes do circuito. Isso se deve ao fato de um multiplexador ser capaz de implementar qualquer função booleana genérica. Quando temos uma função em que obter a tabela verdade não é tão simples, a utilização de multiplexadores e demultiplexadores pode simplificar o problema da implementação dessa função.

Procedimentos

Usar um MUX - 4 duplo em MSI para implementar um somador completo

Para um somador completo, temos que considerar as entradas A,B e C, com A e B sendo os bits na qual se quer somar e C sendo o carry vindo da soma anterior. Como saídas temos que considerar T e S, com S sendo o valor da soma dos 3 bits de entrada e T sendo o carry gerado por essa soma. Temos portanto, que a tabela verdade para esse circuito seria:

| Entradas | | | Saídas | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| A 1º bit | B 2º bit | C Vem Um | T Vai Um | S Soma |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Figure 3. Tabela verdade de um Somador Completo

Utilizando a tabela na Figura 5 como referência e tendo em mente que o circuito deveria ser montado a partir de um MUX - 4 duplo, o seguinte esquema para o circuito a ser implementado foi projetado:

 


Figure 4. Esquema de um somador completo com 3 entradas e 2 saídas montado com um Multiplexador

O esquema apresentado acima foi montado com base na seguinte ideia: como A e B são as chaves seletoras, precisamos com que as entradas de dados, que terão seus dados selecionados, apresentem os resultados corretos em suas respectivas saídas. Portanto, para a saída T, temos:

| Entradas | | | Saídas | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| A 1º bit | B 2º bit | C Vem Um | T Vai Um | S Soma |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Figure 5. Entradas de dados para a saída T

Vemos que quando AB selecionar a entrada Y_0 , ou seja, quando $AB = 00$, que T possui o valor 0 independente da entrada C. Portanto, temos que a entrada de dados Y_0 precisa apresentar esse valor para que quando AB for igual a 00 a saída apresente o valor correto de T. O mesmo ocorre para o caso em que $AB = 11$, porém, ao invés de T possuir o valor 0, ele possui o valor 1. Assim, conectando Y_0 na terra e Y_1 na fonte, conseguimos estes valores. Já para os casos em que $AB = 01$ e $AB = 10$, vemos que a saída T tem que ser igual ao valor de C. Portanto, quando AB selecionar a entrada de dados Y_1 ou Y_2 , a saída tem que possuir o valor de C. Portanto, conectamos C à essas entradas de dados. Já para o caso da saída S temos a seguinte análise:

| Entradas | | | Saídas | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| A 1º bit | B 2º bit | C Vem Um | T Vai Um | S Soma |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Figure 6. Entradas de dados para a saída S

Quando $AB = 00$ e $AB = 11$ temos que a saída S é a mesma que o valor da variável S. Portanto, ao selecionar as entradas de dados Z_0 e Z_3 precisamos que elas apresentem o valor de C, explicando a conexão feita. Quando $AB = 01$ e $AB = 10$, ocorre o oposto: a saída C possui o valor de NOT C. Portanto, temos que as entradas Z_1 e Z_2 precisam conter esse valor. Feito o esquema apresentado, o circuito foi montado e implementado com a ajuda dos materiais apresentados acima:

Implementar uma função de 7 variáveis usando um multiplexador com 8 entradas de dados (MUX-8) construído com 2 multiplexadores com 4 entradas de dados (MUX-4 duplo)

A função que foi implementada nesta parte do experimento é a seguinte:

$$f(A, B, C, D, E, F, G) = FG + ABCDE\overline{F}G + \overline{A}BCDE\overline{F}G + \overline{A}BCDEF\overline{G} + \overline{A}BCDEFG + ABCDE\overline{F}G + \overline{A}BCDEF\overline{G}$$

Para implementar essa função com um decodificador e um multiplexador de 4 entradas de dados duplo, foi preciso usar o decodificador para gerar minitermos que serviriam como entrada de dados para o multiplexador. Como o decodificador possuía 4 entradas, as quatro variáveis mais significativas da função foram escolhidas para gerar os minitermos. Observando a função principal, temos que os minitermos gerados pelas quatro primeiras variáveis são:

$$m_0 = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D}$$

$$m_7 = \overline{A}BCD$$

$$m_9 = A\overline{B}\overline{C}\overline{D}$$

$$m_{11} = A\overline{B}CD$$

$$m_{15} = ABCD$$

Portanto, temos que no esquema, o decodificador será da seguinte forma:

 


Figure 7. Esquema do decodificador a ser implementado. Os fios em vermelhos são aqueles que apresentam os minitermos formados pelas variáveis mais significativas que são válidos na função

Antes de definir o que fazer com as saídas do decodificador é necessário primeiramente analisar as variáveis restantes. Fazendo esta análise na forma de tabela verdade, temos:

É possível ver o resultado no seguinte link: [Vídeo no Youtube](#)

Análise dos Resultados

Conclusão

A realização do experimento resultou num excelente aprendizado a respeito dos multiplexadores e demultiplexadores. Na experiência, os multiplexadores são tomados como circuitos combinacionais e a relação deles com os demultiplexadores também foi estudada. Foi possível concluir que um multiplexador é uma ótima ferramenta para gerar funções booleanas. A simplificação de funções booleanas, como sempre, ajuda a simplificar o experimento, realçando novamente sua importância. A complexidade do experimento e o curto espaço de tempo que se tem para realiza-lo não permite atrasos de nenhum tipo e a simplificação das funções é de extrema ajuda nesse sentido

Auto-Avaliação

1. C
2. C
3. E
4. C
5. E
6. C
7. C
8. C
9. E
10. E
11. C