

# Experimento 7

## Implementação de Circuitos Combinacionais com Multiplexadores

Lucas Mafra Chagas, 12/0126443

Marcelo Giordano Martins Costa de Oliveira, 12/0037301

<sup>1</sup>Dep. Ciência da Computação – Universidade de Brasília (UnB)  
CiC 116351 - Circuitos Digitais - Turma C

{giordano.marcelo, chagas.lucas.mafra}@gmail.com

**Abstract.** *In this experiment, we focus on building combinational circuits using Multiplexers.*

**Resumo.** *O foco desse experimento é construir Circuitos Combinacionais utilizando Multiplexadores.*

### 1. Objetivos

O objetivo deste experimento é adquirir conhecimento na implementação e também utilização de multiplexadores, que são circuitos combinacionais.


### 2. Materiais

- Painel Digital
- *protoboard*
- Fios conectores
- Portas Lógicas NAND e NOT
- 2 x MUX-4
- DECOD-16

### 3. Introdução


#### 3.1. Multiplexadores e Demultiplexadores

Um multiplexador é um circuito combinacional lógico projetado que tem como saída única e compartilhada um e somente um de seus inputs de dados, a partir da aplicação de um sinal de controle. O demultiplexador, por sua vez, realiza a operação inversa.

 

**Figure 1. Estrutura de um Multiplexador**

Sob o ponto de vista da implementação de seus circuitos, os multiplexadores e demultiplexadores são simplesmente circuitos combinacionais com diversas entradas e somente uma saída, ou vice-versa.

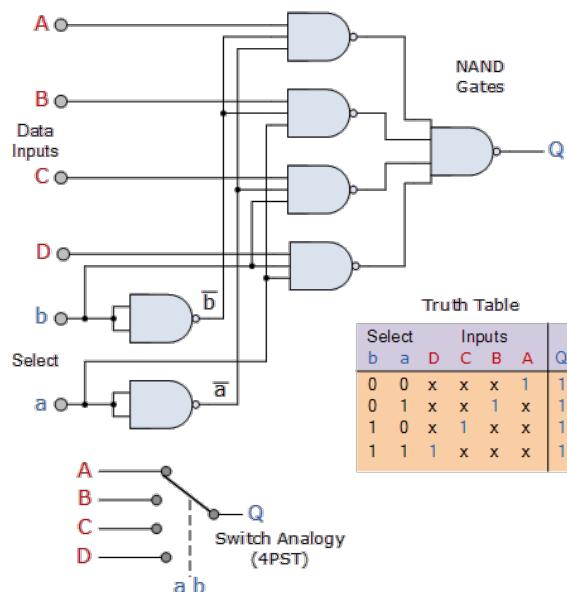

**Figure 2. Implementação de um multiplexador com 7 portas NAND's**

### 3.2. Aplicações

A eficiência dos sistemas de comunicação pode ser consideravelmente aumentada ao utilizar-se multiplexadores, por permitir a transmissão de diferentes tipos de dados (como áudio e vídeo) ao mesmo tempo, usando uma única linha de transmissão. Eles também são utilizados para implementar grandes quantidades de memória no computador, reduzindo drasticamente a quantidade de fios de cobre necessários para ligar conectar a memória a outras partes do circuito. Isso se deve ao fato de um multiplexador ser capaz de implementar qualquer função booleana genérica. Quando temos uma função em que obter a tabela verdade não é tão simples, a utilização de multiplexadores e demultiplexadores pode simplificar o problema da implementação dessa função.

## 4. Procedimentos

### 4.1. Usar um MUX - 4 duplo em MSI para implementar um somador completo

Para um somador completo, temos que considerar as entradas A,B e C, com A e B sendo os bits na qual se quer somar e C sendo o carry vindo da soma anterior. Como saídas temos que considerar T e S, com S sendo o valor da soma dos 3 bits de entrada e T sendo o carry gerado por essa soma. Temos portanto, que a tabela verdade para esse circuito seria:

Entradas			Saídas	
A 1º bit	B 2º bit	C Vem Um	T Vai Um	S Soma
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Figure 3. Tabela verdade de um Somador Completo

Utilizando a tabela na Figura 5 como referência e tendo em mente que o circuito deveria ser montado a partir de um MUX - 4 duplo, o seguinte esquema para o circuito a ser implementado foi projetado:

 


Figure 4. Esquema de um somador completo com 3 entradas e 2 saídas montado com um Multiplexador

O esquema apresentado acima foi montado com base na seguinte ideia: como A e B são as chaves seletoras, precisamos com que as entradas de dados, que terão seus dados selecionados, apresentem os resultados corretos em suas respectivas saídas. Portanto, para a saída T, temos:

Entradas			Saídas	
A 1º bit	B 2º bit	C Vem Um	T Vai Um	S Soma
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Figure 5. Entradas de dados para a saída T

Vemos que quando AB selecionar a entrada  $Y_0$ , ou seja, quando  $AB = 00$ , que T possui o valor 0 independente da entrada C. Portanto, temos que a entrada de dados  $Y_0$  precisa apresentar esse valor para que quando AB for igual a 00 a saída apresente o valor correto de T. O mesmo ocorre para o caso em que  $AB = 11$ , porém, ao invés de T possuir o valor 0, ele possui o valor 1. Assim, conectando  $Y_0$  na terra e  $Y_1$  na fonte, conseguimos estes valores. Já para os casos em que  $AB = 01$  e  $AB = 10$ , vemos que a saída T tem que ser igual ao valor de C. Portanto, quando AB selecionar a entrada de dados  $Y_1$  ou  $Y_2$ , a saída tem que possuir o valor de C. Portanto, conectamos C à essas entradas de dados. Já para o caso da saída S temos a seguinte análise:

Entradas			Saídas	
A 1º bit	B 2º bit	C Vem Um	T Vai Um	S Soma
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Figure 6. Entradas de dados para a saída S

Quando  $AB = 00$  e  $AB = 11$  temos que a saída S é a mesma que o valor da variável S. Portanto, ao selecionar as entradas de dados  $Z_0$  e  $Z_3$  precisamos que elas apresentem o valor de C, explicando a conexão feita. Quando  $AB = 01$  e  $AB = 10$ , ocorre o oposto: a saída C possui o valor de NOT C. Portanto, temos que as entradas  $Z_1$  e  $Z_2$  precisam conter esse valor. Feito o esquema apresentado, o circuito foi montado e implementado com a ajuda dos materiais apresentados acima. É possível ver o resultado no seguinte link: Vídeo no Youtube

Erramos na hora de falar a saída de  $A=0$ ,  $B=1$  e  $C=0$ , mas o resultado revisado vendo o vídeo esta correto, no caso  $T=0$  e  $S=0$ .

#### 4.2. Implementar uma função de 7 variáveis usando um multiplexador com 8 entradas de dados (MUX-8) construído com 2 multiplexadores usando 4 entradas de dados (MUX-4 duplo)

A função que foi implementada nesta parte do experimento é a seguinte:

$$f(A, B, C, D, E, F, G) = FG + ABCDEF\overline{G} + \overline{ABCDEF}G + \overline{ABCDEF}\overline{G} + \overline{ABCDEF}G + ABCDEF\overline{G} + \overline{ABCDEF}G$$

Para implementar essa função com um decodificador e um multiplexador de 4 entradas de dados duplo, foi preciso usar o decodificador para gerar minitermos que serviriam como entrada de dados para o multiplexador. Como o decodificador possuía 4 entradas, as quatro variáveis mais significativas da função foram escolhidas para gerar os minitermos. Observando a função principal, temos que os minitermos gerados pelas quatro primeiras variáveis são:

$$m_0 = \overline{ABCD}$$


$$m_7 = \overline{ABCD}$$

$$m_9 = \overline{ABCD}$$

$$m_{11} = \overline{ABCD}$$

$$m_{15} = \overline{ABCD}$$

Portanto, temos que no esquema, o decodificador será da seguinte forma:

 


**Figure 7. Esquema do decodificador a ser implementado. Os fios em vermelhos são aqueles que apresentam os minitermos formados pelas variáveis mais significativas que são válidos na função**

Antes de definir o que fazer com as saídas do decodificador é necessário primeiramente analisar as variáveis restantes. Fazendo esta análise na forma de tabela verdade, temos:

E	F	G	S	Entrada de dados ativada
0	0	0	0	$Y_0$
0	0	1	1	$Y_1$
0	1	0	1	$Y_2$
0	1	1	1	$Y_3$
1	0	0	1	$Z_0$
1	0	1	0	$Z_1$
1	1	0	1	$Z_2$
1	1	1	1	$Z_3$

**Table 1. Tabela verdade para as 3 variáveis menos significativas da função f**

Cada elemento da saída nessa tabela de dados corresponderá à uma entrada de dados no MUX - 4 duplo. Porém, temos que o MUX - 4 duplo tem apenas 2 entradas de seleção, e aqui temos 3 variáveis. Observando bem, podemos chegar à uma conclusão: quando  $E = 0$ , nenhuma das entradas de dados  $Z$  estará ativada. O oposto ocorre quando  $E = 1$ . Portanto, para este circuito, a variável  $E$  será incrementada na entrada de ativação de cada MUX - 4 dentro do MUX - 8. Essa ativação estabelece que quando  $E = 0$ , o MUX funciona normalmente. Quando a entrada está em 1, não importa os valores nos seletores e nem nas entradas de dados, a saída será 0. Essa configuração nos permite inserir as 3 variáveis e obter o resultado desejado. Temos, portanto, que o esquema do multiplexador duplo para esse circuito será da seguinte forma:

 

**Figure 8. Esquema do multiplexador a ser implementado**

Agora, juntando os dois esquemas é possível implementar definir as entradas de dados e implementar as funções. Para  $EFG = 000$  temos que a saída será 0 independente do valor das variáveis mais significativas. Quando  $EFG = 001$ , temos, olhando a função que as variáveis mais significativas precisam ser correspondentes à  $e$ . Portanto, para que a saída seja correta, precisamos que a entrada de dados  $Y_1$  precisa ter como entrada OU.

Quando  $EFG = 010$ , as quatro variáveis mais significativas formam . Portanto, a entrada de dados de  $Y_2$  é justamente a saída 7 do decodificador. Vemos que quando  $FG = 11$ , que a saída será 1 independente dos outros termos. Portanto, as entradas de dados  $Y_3$  e  $Z_3$  podem estar sempre conectadas à fonte. Quando  $EFG = 100$  temos que ABCD são os minitermos 9 e 15. Isso implica que  $Z_0$  tem que estar conectado à união dos dois. Quando  $EFG = 101$  temos o mesmo caso que o de  $EFG = 000$ . Finalmente, quando  $EFG = 110$  temos que ABCD corresponde ao minitermo 11. Portanto,  $Z_2$  precisa ter como entrada a saída desse minitermo no decodificador. A partir dessas informações foi possível montar o esquema do circuito completo.

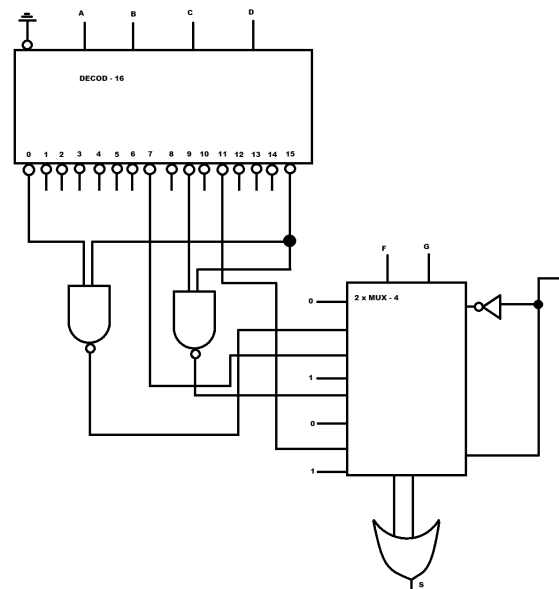


Figure 9. Esquema da função  $f$  utilizando um DECOD -16 e um MUX - 4 duplo

Obs.: Como a saída do decodificador era invertida, a porta NAND foi utilizada para substituir a porta OR. Além disso, como o multiplexador possui 2 saídas, temos que a saída será válida se uma delas for verdadeira. Por isso a porta OR foi utilizada ao final: para transformar as duas saídas em uma.

## 5. Análise dos Resultados

Não foi possível realizar a implementação do segundo circuito, graças a queda do moodle no dia do experimento, mas a análise da segunda parte foi feita e a primeira parte foi um sucesso, portanto o experimento foi executado de acordo como pedido no roteiro. Então, o experimento foi um sucesso.

## 6. Conclusão

A realização do experimento resultou num excelente aprendizado a respeito dos multiplexadores e demultiplexadores. Na experiência, os multiplexadores são tomados como circuitos combinacionais e a relação deles com os demultiplexadores também foi estudada. Foi possível concluir que um multiplexador é uma ótima ferramenta para gerar

funções booleanas. A simplificação de funções booleanas, como sempre, ajuda a simplificar o experimento, realçando novamente sua importância. A complexidade do experimento e o curto espaço de tempo que se tem para realiza-lo não permite atrasos de nenhum tipo e a simplificação das funções é de extrema ajuda nesse sentido.



### **Auto-Avaliação**

1. C
2. C
3. E
4. C
5. E
6. C
7. C
8. C
9. E
10. E
11. C