

Experimento 9

FLIP-FLOPS: "T" E "D"

Lucas Mafra Chagas, 12/0126443

Marcelo Giordano Martins Costa de Oliveira, 12/0037301

¹Dep. Ciência da Computação – Universidade de Brasília (UnB)
CiC 116351 - Circuitos Digitais - Turma C

{giordano.marcelo, chagas.lucas.mafra}@gmail.com

Abstract. *In this experiment, we will study some types of flip-flops T and D by implementing, verifying their truth tables and comparing with the theoretical well-known results.*

Resumo. *Neste experimento, serão estudados os alguns tipos de flip-flops T e D, através de sua implementação e posterior verificação de suas respectivas tabelas verdade, comparando-as com os resultados esperados teoricamente.*

Objetivos

Descrição e implementação de flip-flops "T" e "D" usando portas lógicas ou flip-flops JK. Construção de flip-flops D gatilhado por nível ou pela borda usando portas lógicas; análise na transição de subida e descida do pulso de relógio. Aplicação dos flip-flops no projeto de um detector de sentido de movimento de um veículo.

Materiais

- Painel Digital
- *protoboard*
- Fios
- Portas NAND, NOR, NOT, 2xFLIP-FLOP "D" (7474).

Introdução

O flip-flop T é um tipo de flip-flop que possui apenas uma entrada: a entrada de toggle T. Sempre que mudamos o estado de T, temos que a saída sofrerá modificação e irá para o seu estado inverso. Quando T possui um valor baixo, a saída permanece com o valor que possuía antes. Quando T possui um valor alto, a saída passa a ser o inverso do que era anteriormente. Temos, portanto, que a tabela verdade deste circuito é da seguinte forma:

 


Figure 1. Flip-flop T implementado com portas NAND

T	Q_{n+1}
0	Q_n
1	$\overline{Q_n}$

Vemos no circuito que as mudanças de estado de S e R se propagam por 3 portas até chegar nas saídas. Portanto, temos que T precisa ter um pulso de no mínimo 20ns para que a reversão de estado no flip-flop seja garantida. Portanto, temos que a entrada T precisa entrar no circuito conectada à seguinte estrutura:



Figure 2. Produção de pulsos com duração de aproximadamente 30 ns

Dessa forma evitamos o estado de indeterminação e o flip-flop funcionará corretamente. O flip-flop D é um flip-flop que possui uma entrada e um Clock. Essa entrada é diretamente ligada à saída. Portanto, quando mudamos o Clock, independentemente do valor atual que a saída possui, ela irá se ajustar para corresponder ao valor de D. Para este flip-flop, temos que a informação é incluída na saída um ciclo depois de ela ter chegado na entrada. Fazendo a comparação deste flip-flop com um flip-flop RS gatilhado, temos que este flip-flop nunca terá a mesma entrada para SET e RESET, pois temos que SET recebe D e RESET recebe \overline{D} . As figuras abaixo ilustram o circuito e o funcionamento deste flip-flop:

 


Figure 3. Flip-flop D gatilhado por nível

Clk	D	Q_{n+1}
0	0	Q_n
0	1	Q_n
1	0	0
1	1	1

D	Q_{n+1}
0	0
1	1

Temos que este flip-flop D tem sua saída modificada apenas quando o Clock é 1. Porém, é possível construir um flip-flop D gatilhado pela borda que permite que a entrada

seja modificada ainda quando há a mudança de pulso, de 0 para 1. A imagem abaixo apresenta as características deste flip-flop:

 


Figure 4. Implementação de um flip-flop D gatilhado pela borda positiva com portas NAND

Clk	D	Q _{n+1}
	X	Q _n
	0	0
	1	1

Este flip-flop é gatilhado pela borda positiva, porém, é possível construir um flip-flop gatilhado pela borda negativa, onde a mudança de estado irá ocorrer quando o pulso vai de 1 para 0. É possível construir um todos os flip-flops mencionados acima a partir de um flip-flop JK. Para transformar um flip-flop JK em um flip-flop RS apenas conectamos S a J e R a K. Porém, teremos que evitar, para este caso, o estado 11. Para transformar um flip-flop JK em um flip-flop D, é necessário apenas incluir um inversor entre os terminais J e K. Para transformá-lo em um flip-flop T, considera-se que as entradas J e K são ambas T. De tal forma, T irá definir se aceita ou não o pulso enviado pelo relógio. Ao lidar com flip-flops é necessário sempre considerar uma propriedade importante: o tempo de setup do flip-flop. O tempo de setup de um flip-flop é definido como o menor intervalo de tempo em que o sinal da(s) entrada(s) deve(m) estar já no nível correto e ser(em) mantido(s) antes da ocorrência de uma transição no relógio. Para a família TTL esse tempo é de 20ns.

Procedimentos

Neste experimento, faremos a construção dos flip-flops mencionados acima e analisaremos o seu funcionamento.

Montar um flip-flop “T” utilizando apenas portas NAND.

Para esta parte do experimento foi montado um circuito de acordo com o esquema apresentado na figura abaixo:

 


Figure 5. Flip-flop T implementado com portas NAND

Além disso, para respeitar o tempo de mudança de estado e as saídas e apresentarem os valores corretos após um pulso de foi montado um circuito auxiliar que fazia com que a duração de fosse de no mínimo 30ns (tempo necessário para se alterar e devido ao números de portas lógicas na qual a mudança deve se propagar). O esquema desse circuito encontra-se na figura abaixo:



Figure 6. Produção de pulsos com duração de aproximadamente 30 ns

Após a construção do circuito, fez-se a análise dos resultados para a obtenção da sua tabela verdade. Depois disso, inserindo a entrada de em um gerador de frequências de 1 Hz criou-se um diagrama de frequências para este flip-flop.

Montar um flip-flop “D” gatilhado por nível.

Fez-se, construiu-se um flip-flop “D” gatilhado por nível, como mostra o esquema na figura abaixo:

 


Figure 7. Flip-flop D gatilhado por nível

Depois da implementação obteve-se a tabela verdade desse circuito.

Montar um flip-flop “D” gatilhado pela borda.

Como na parte 2.2., construiu-se o circuito a partir de um esquema, fez-se a obtenção da sua tabela verdade e observou-se o seu comportamento ao aplicarmos um pulso no Clock. O circuito montado e o seu esquema encontram-se nas figuras abaixo:

 


Figure 8. Implementação de um flip-flop D gatilhado pela borda positiva com portas NAND

Montar, verificar e explicar o funcionamento de um flip-flop “D” com circuito auxiliar de produção de pulsos.

Utilizando-se o circuito montado em 2.3., adicionou-se à entrada um circuito auxiliar de produção de pulsos, como mostra a figura abaixo:

 


Figure 9. Circuito auxiliar de produção de pulsos

Observou-se então o funcionamento do circuito após a inclusão deste circuito auxiliar.

Projetar um circuito sequencial que detecta o sentido de movimento de veículos em uma rua.

 


Figure 10. Circuito sequencial que detecta o movimento de veículos construído com um flip flop JK

Este circuito, como especificado, possui apenas 2 entradas e duas saídas. Temos que se um carro vier da direita para a esquerda ele acionará o clock e em seguida acionará a entrada J. De tal forma, teremos $Q = 1$ e $\bar{Q} = 0$. Se o carro vier da esquerda para a direita ele acionará o clock e ficaremos com $Q = 0$ e $\bar{Q} = 1$. Quando o carro seguir em frente e desligar o clock o flip-flop irá armazenar a última informação incluída e, consequentemente, saberemos que quando $Q = 1$ o carro veio da direita. Quando $Q = 0$ o carro veio da esquerda.

Análise dos Resultados

Montar um flip-flop “T” utilizando apenas portas NAND.

Após a implementação do circuito, foi verificado o que acontecia com a saída Q após a mudança do valor de T. O circuito foi iniciado com $Q = 0$ e $\bar{Q} = 1$.

De acordo com as figuras e a análise feita em laboratório, obteve-se a seguinte tabela verdade:

T	Q_{n+1}
0	0
1	0
0	1

Generalizando essa tabela, ficamos com:

T	Q _{n+1}
0	Q _n
1	Q _n
0	$\overline{Q_n}$

Observamos que essa tabela corresponde com o esperado: a saída Q se altera apenas após um pulso completo de T, com T indo de 0 para 1 e de 1 para 0 novamente. Inserindo um pulso de 1 Hz na entrada T, foi possível criar o seguinte diagrama de frequências:

 


Figure 11. Diagrama de frequências do um flip-flop “T” construído

A partir do diagrama vemos que a saída Q é modificada na a cada duas transições de T, ou seja, temos o esperado: a mudança de frequência de T é duas vezes mais rápida que a mudança de frequência de Q.

Montar um flip-flop “D” gatilhado por nível.

Fazendo a tabela verdade correspondente aos valores obtidos, temos que:

Clk	D	Q _{n+1}
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1
0	0	1

Generalizando esta tabela, ficamos com:

Clk	D	Q _{n+1}
0	0	Q _n
0	1	Q _n
1	0	0
1	1	1

Para este circuito temos o seguinte diagrama de frequências para o estado inicial $Q_n = 0$:

 


Figure 12. Diagrama de frequências para o flip-flop “D” construído

Montar um flip-flop “D” gatilhado pela borda.

Feita a implementação do flip-flop apresentado na Figura 6, observou-se o comportamento do circuito.

A partir do experimento e sabendo que o valor inicial de era 0, podemos montar a seguinte tabela verdade para este circuito:

Clk	D	Q_{n+1}
0	X	0
$0 \rightarrow 1$	0	0
$1 \rightarrow 0$	X	0
$0 \rightarrow 1$	1	1
$1 \rightarrow 0$	X	1
0	1	1

Generalizando esta tabela, ficamos com:

Clk	D	Q_{n+1}
$1 \rightarrow 0$	X	Q_n
$0 \rightarrow 1$	0	0
$0 \rightarrow 1$	1	1

Vemos, a partir da generalização da tabela do circuito montado, que ele está correto, correspondendo com o resultado teórico (que era o resultado esperado). Fazendo o diagrama de frequências para este circuito ficamos com:

 


Figure 13. Diagrama de frequências para o flip-flop construído em 2.3 (obs.: o X vermelho está representando o fato de que não importa o valor de , pois nesse instante temos o Clock indo de 1 para 0)

Montar, verificar e explicar o funcionamento de um flip-flop “D” com circuito auxiliar de produção de pulsos.

O circuito de 2.3 foi incrementado com o circuito auxiliar de produção de pulsos para gerar o circuito desenvolvido.

Aqui, a entrada D e a entrada de Clock tinham origem em um mesmo ponto, a chave A. Porém, essa entrada foi dividida em duas e o Clock passou por 4 portas NAND antes de chegar em suas portas de destino, gerando portanto, um atraso de 40ns em relação à entrada D. Temos que esse circuito não funcionou adequadamente, com a saída tendo o valor esperado em certos momentos e em outros não. Isso ocorreu pois o tempo de setup do circuito não estava sendo respeitado. Temos que nesse circuito existem portas que dependem diretamente do resultado de D e do resultado do Clock sendo inseridos ao mesmo tempo, e, portanto, com o atraso de propagação, obteve-se um erro no resultado. Esse ajuste provavelmente teria sido benéfico caso ele fosse inserido em um flip-flop “D” não gatilhado.

Conclusão

Com este experimento foi possível observar o funcionamento de flip-flops “T” e “D” devido ao sucesso na construção dos circuitos de cada uma das partes. Foi possível compreender o funcionamento de mais dois tipos de flip-flop e analisar o seu relacionamento com os flip-flops previamente estudados. Além disso, foi possível ver (graças à parte 2.5.) momentos em que estes flip-flops poderiam ser implementados no nosso dia a dia.

Auto-Avaliação

1. B
2. C
3. A
4. C
5. C
6. E
7. C
8. B
9. B
10. A