

# Experimento 4

## Circuitos Combinacionais : Comparador de Palavras

Isaac Lopes, 12/0120801

Lucas Mafra Chagas, 12/0126443

Marcelo Giordano Martins Costa de Oliveira, 12/0037301

<sup>1</sup>Dep. Ciência da Computação – Universidade de Brasília (UnB)  
CiC 116351 - Circuitos Digitais - Turma C

{giordano.marcelo, chagas.lucas.mafra, isaaclopinho}@gmail.com

**Abstract.** *This experiment has the intention to give the student a first contact with the software Quartus-II and the building of Comparator Circuits.*

**Resumo.** *O intuito deste experimento é gerar um primeiro contato com o software Quartus-II na construção de Circuitos Comparadores, mais especificamente o Comparador de Palavras.*

### 1. Objetivos


Os objetivos do presente relatório são de usar o sistema Quartus II para a implementação de circuitos com comparadores de palavras binárias com as técnicas utilizadas em relatórios passados de simplificação e montagem.

### 2. Materiais

- software Quartus-II v13.0
 
### 3. Introdução

Um comparador é um circuito combinatório operativo. Ele permite comparar grandezas de dois números binários. Um comprimento de uma palavra binária é o número de bits que a compõem.



Um comparador tem como saída 1 se os comprimentos forem iguais, caso contrário a saída será 0. Ele também pode possuir três saídas:

- se  $A=B$
- se  $A<B$
- se  $A>B$

Para uma boa realização de um circuito combinacional é necessário seguir alguns passos, como os mostrados abaixo:

- (a) Descrever sistema;
- (b) Elaborar tabela da verdade;
- (c) Obter funções booleanas a partir da tabela verdade;
- (d) Simplificar funções booleanas obtidas ;
- (e) Elaborar diagrama lógico.

Dessa maneira, fica mais intuitivo a realização da montagem e análise do circuito.

## 4. Procedimentos

### 4.1. Parte 1

- (i) Complete a tabela da verdade abaixo do circuito XNOR e obtenha a sua função booleana  $Z_i$ .
- (ii) Modifique a função  $Z_i$  obtida no item a de forma a usar apenas portas NAND de 2 entradas.
- (iii) Desenhe, como um subcircuito, o diagrama lógico parcial da comparação do par de bits ( $A_i$ ,  $B_i$ ), realize a simulação funcional e verifique a tabela da verdade do item a.
- (iv) Desenhe o circuito total e faça a simulação funcional do diagrama lógico total, verificando a tabela verdade obtida.
- (v) Realize a simulação temporal do circuito e comente os resultados obtidos justificando-os.

### 4.2. Parte 2

- (i) Elabore a tabela da verdade parcial e obtenha as funções booleanas parciais do circuito Comparador de 1 bit.
- (ii) Minimize as expressões obtidas no item a.
- (iii) Desenhe o subcircuito e faça a simulação funcional do diagrama lógico parcial do Comparador de 1 bit, comparando com a tabela verdade do item a.
- (iv) Desenhe o circuito e realize a simulação funcional do diagrama lógico total do Comparador de 2 bits, escrevendo a tabela verdade obtida.
- (v) Realize a simulação temporal do circuito do Comparador de 2 bits e comente os resultados.

## 5. Análise dos Resultados

### 5.1. Análise: Parte 1

A partir da tabela verdade 1 obtivemos a equação para montar o circuito comparador de 1 bit.


**Table 1. Tabela XNOR(Comparador de 1 bit)**

| A | B | $Z_i$ |
|---|---|-------|
| 0 | 0 | 1     |
| 0 | 1 | 0     |
| 1 | 0 | 0     |
| 1 | 1 | 1     |

Com a simplificação da tabela 1 obtivemos a seguinte equação:


$$Z = \overline{A} \overline{B} + AB = \overline{A \oplus B} = \overline{AB} + \overline{AB} = \overline{AB} \overline{AB}$$

O diagrama da função encontrada está representado na figura 1 abaixo:

 


**Figure 1. Diagrama Lógico do Comparador de 1 bit**

Já um comparador de 3 bits pode ser implementado pela figura 2:

 

**Figure 2. Circuito Comparador de 3 bits.**

Como no experimento é pedido apenas com portas NAND, o circuito, na figura 3 e sua wave form na figura 4, foi implementado da seguinte maneira:

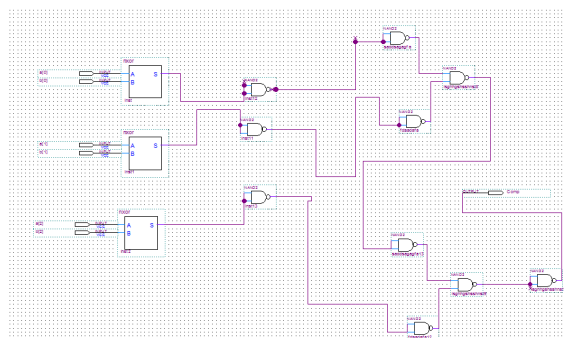

**Figure 3. Diagrama total do Circuito comparador de 3 bits**



Preenchendo-se a tabela verdade parcial do comparador de 1 bit, tal que  $Y1 = 1 \leftrightarrow A > B$ ,  $Y2 = 1 \leftrightarrow A = B$  e  $Y3 = 1 \leftrightarrow A < B$ , obtivemos a equação necessária para montar o circuito comparador de igualdade, minoridade e maioridade de 1 bit.

| A | B | $Y1 \Rightarrow A > B$ | $Y2 \Rightarrow A = B$ | $Y3 \Rightarrow A < B$ |
|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 0 | 0 | 0                      | 1                      | 0                      |
| 0 | 1 | 0                      | 0                      | 1                      |
| 1 | 0 | 1                      | 0                      | 0                      |
| 1 | 1 | 0                      | 1                      | 0                      |

$$\begin{aligned} Y1 &= \overline{A} \overline{B} \\ Y2 &= \overline{A \oplus B} \\ Y3 &= \overline{A} B \end{aligned}$$

**Figure 5. Circuito Comparador de 1 bit**

E, finalmente, utilizando o comparador de 1 bit, implementamos o circuito comparador de 2 bits representados pelas figuras 6 e 7:

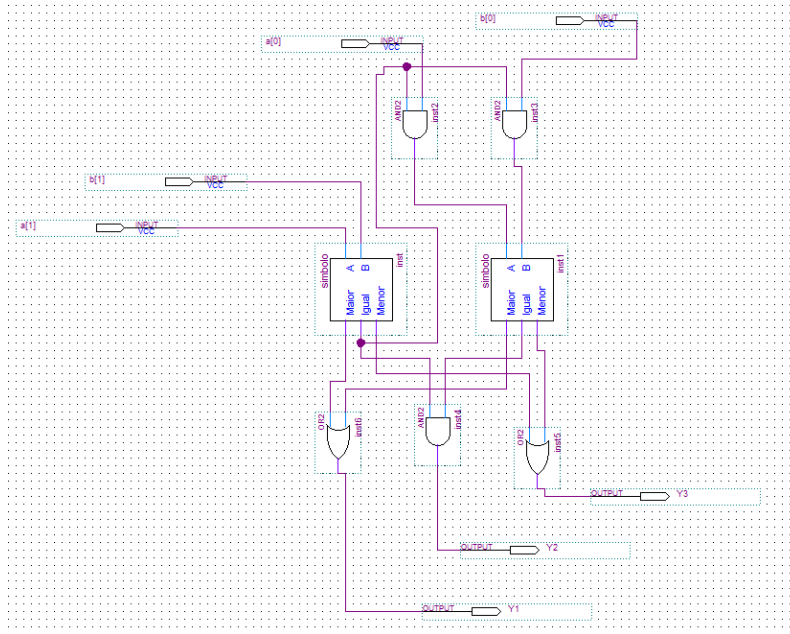


Figure 6. Circuito Comparador de 2 bit

 


Figure 7. Wave Form do Comparador de 2 bit

## 6. Conclusão

Foi estudado nesse relatório o uso de comparadores de bits, bem como o uso da ferramenta Quartus II para a implementação de circuitos. Foram usados métodos conhecidos da síntese de circuitos combinacionais já vistos em aulas teóricas. Pode-se afirmar que, com a semelhança dos resultados nas tabelas verdades com as tabelas do Quartus II que foi um experimento de bastante sucesso.

### **Auto-Avaliação**

1. b
2. d
3. d
4. b
5. b