

**Universidade de Brasília**  
**Campus Universitário Darcy Ribeiro**

---

**Disciplina:** Circuitos Digitais (116351)

**Semestre:** 2/ 2013

**Horário:** Diurno – Turma A - Sexta 10:00 11:50

**Local:** LINF

# 4º EXPERIMENTO

Filipe Cunha Oliveira – 12/0011395

Samuel Sousa Almeida – 12/0062003


Brasília, 20 de Setembro de 2013.

## 1. OBJETIVOS

Os objetivos do presente relatório são de usar o sistema Quartus II para a implementação de circuitos com comparadores de palavras binárias com as técnicas utilizadas em relatórios passados de simplificação e montagem.
 
## 2. INTRODUÇÃO

Um comparador é um circuito combinatório operativo. Ele permite comparar grandezas de dois números binários. Um comprimento de uma palavra binária é o número de bits que a compõem



Um comparador tem como saída 1 se os comprimentos forem iguais, caso contrário a saída sera 0. Ele também pode possuir três saídas:

se  $A=B$  ou

se  $A>B$  ou

se  $A<B$

Para uma boa realização de um circuito combinacional é necessário seguir alguns passos, como os mostrados abaixo:

- Descrever sistema;
- Elaborar tabela da verdade;
- Obter funções booleanas a partir da tabela da verdade;
- Simplificar funções booleanas obtidas ;
- Elaborar diagrama lógico.

Dessa maneira ,fica mais intuitivo a realização da montagem e análise do circuito

## 3. MATERIAL UTILIZADO

- ☐ Software computacional Quartus II, em sua versão 9.1;

☐ FPGA Altera Cyclone II.


### 3. PROCEDIMENTOS

#### PARTE 1

- 3.1. Usando apenas portas NAND de DUAS entradas,projete um comparador de palavras de 3 *bits* e complete a tabela da verdade para  $A_i$  e  $B_i$  e obtenha a equação para  $Z_i$ ;
- 3.2. Minimize a função obtida anteriormente;
- 3.3. Faça um diagrama lógico parcial. Implemente-o e verifique se o resultado combina com o resultado da tabela da verdade;
- 3.4. Faça um diagrama lógico total.Implemente-o;
- 3.5. Comente os resultados obtidos.

#### PARTE 2

 - 3.6.  $Y_3$ ,sendo que  $Y_1=1$  para  $A>B$  , $Y_2=1$  para  $A=B$  e  $Y_3=1$  para  $A<B$  (A e B são  $A_0$  e  $A_1$  e B são  $B_0$  e  $B_1$ );
- 3.7. Faça uma tabela da verdade parcial e obtenha funções parciais;
- 3.8. Minimize a função obtida anteriormente;
- 3.9. Faça o diagrama lógico parcial. Implemente-o e verifique se o resultado combina com o resultado da tabela da verdade;
- 3.10. Faça o diagrama lógico total de acordo com a figura abaixo.Implemente-o;



3.11. Comente os resultados obtidos.

## 4. DADOS E ANÁLISE

### PARTE 1


O circuito da figura foi montado graças ao programa Quartus II .Aqui embaixo se encontra a tabela da verdade também.

| Entradas |   | Saída |
|----------|---|-------|
| A        | B | $Y_1$ |
| 0        | 0 | 1     |
| 0        | 1 | 0     |
| 1        | 0 | 0     |
| 1        | 1 | 1     |

A expressão booleana ficou então como  $\overline{(A_1 \cdot \overline{B_1}) + (\overline{A_1}) \cdot B_1}$


Aplicou-se De Morgan e foi visto que ela ficou  $((\overline{A_1}) + B_1) \cdot (A_1 + \overline{B_1})$

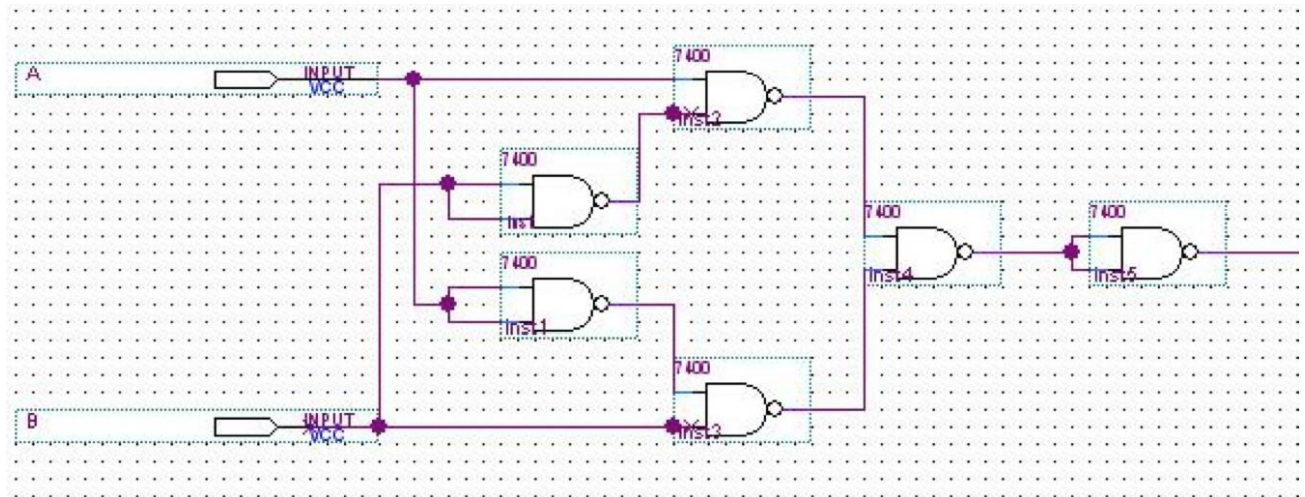Logo abaixo se encontra o diagrama lógico parcial(comparação do par de bits( $A_i, B_i$ ));




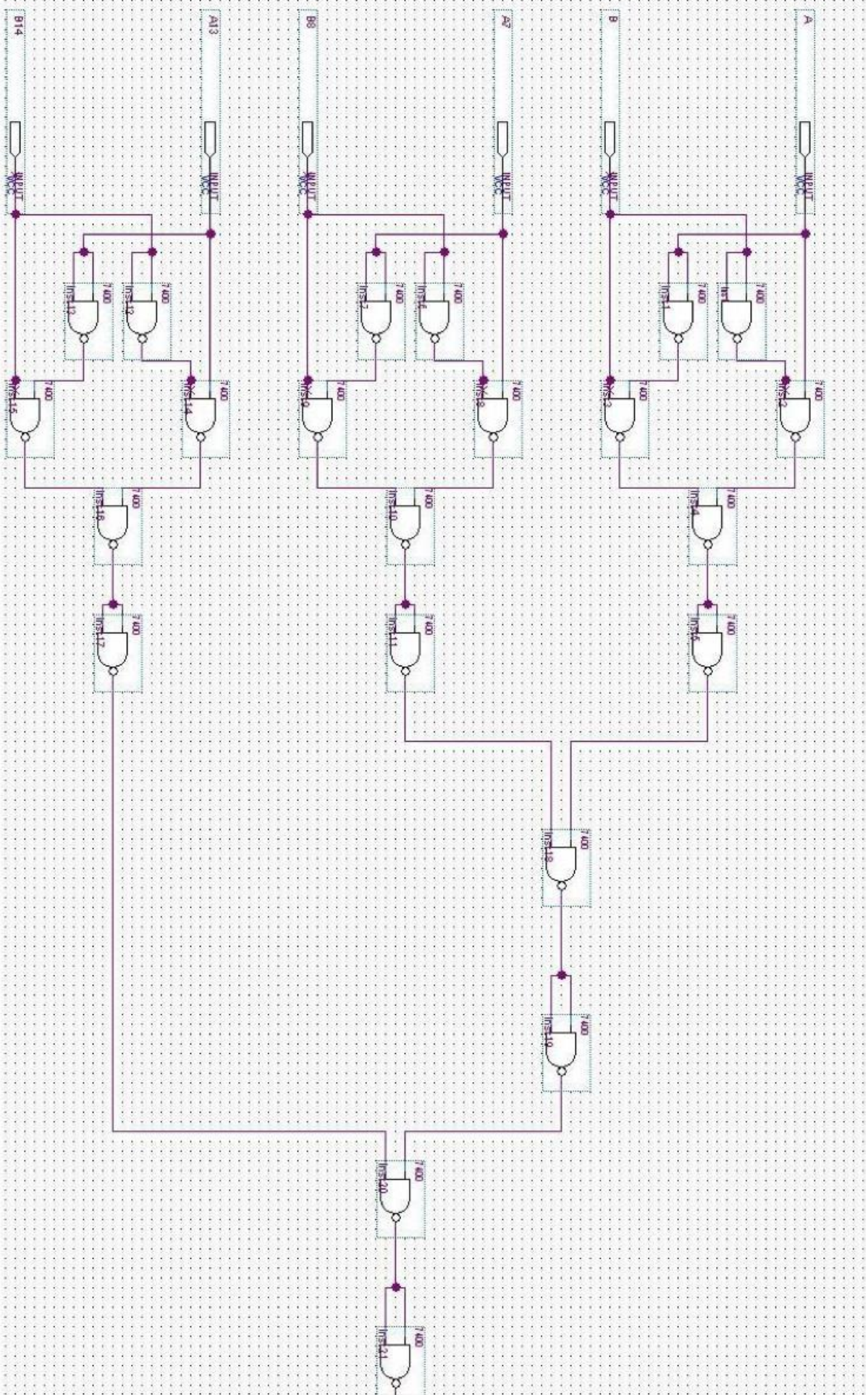Logo abaixo se encontra o diagrama lógico total implementado





 Usando as funcionalidades do Quartus II é possível de comparar os resultados da tabela da verdade mais acima com a implementação do diagrama no programa.



É possível perceber a similaridade da tabela verdade feita com os resultados do programa Quartus II,obtendo sucesso na implementação do comparador de 3 *bits*

## PARTE 2

As entradas foram testadas e a tabela da verdade foi preenchida

| Entradas |    |    |    | Saída |    |    |
|----------|----|----|----|-------|----|----|
| A1       | B1 | A0 | B0 | Y1    | Y2 | Y3 |
| 0        | 0  | 0  | 0  | 0     | 1  | 0  |
| 0        | 0  | 0  | 1  | 0     | 0  | 1  |
| 0        | 0  | 1  | 0  | 1     | 0  | 0  |
| 0        | 0  | 1  | 1  | 0     | 1  | 0  |
| 0        | 1  | 0  | 0  | 0     | 0  | 1  |
| 0        | 1  | 0  | 1  | 0     | 0  | 1  |
| 0        | 1  | 1  | 0  | 0     | 0  | 1  |
| 0        | 1  | 1  | 1  | 0     | 0  | 1  |
| 1        | 0  | 0  | 0  | 1     | 0  | 0  |
| 1        | 0  | 0  | 1  | 1     | 0  | 0  |
| 1        | 0  | 1  | 0  | 1     | 0  | 0  |



|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

As expressões encontradas estão logo abaixo(possui a original e a minimizada pelo mapa de Karnaugh):

$$Y1 = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D$$


$$Y1 = A\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B} + \bar{B}\bar{C}\bar{D}$$

$$Y2 = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D}$$

$$Y3 = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D}$$


$$Y3 = \bar{A}\bar{C}\bar{D} + \bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}$$

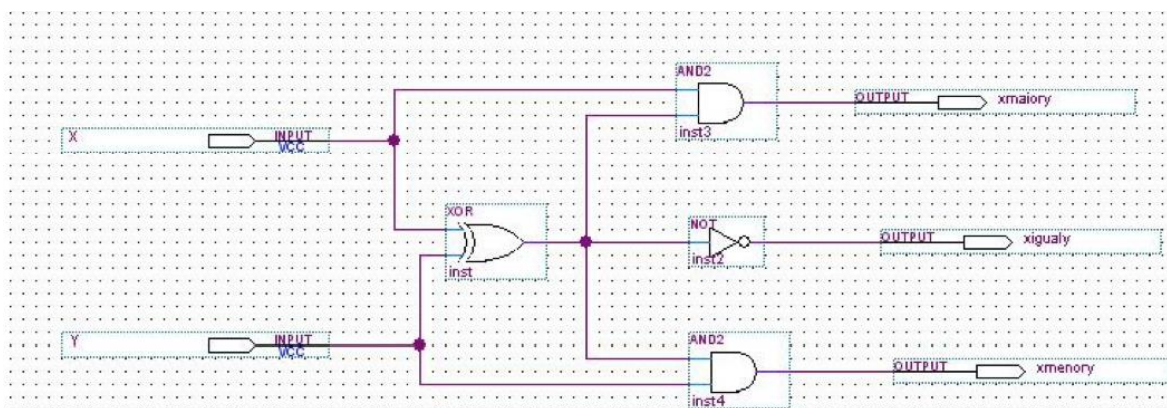Logo abaixo se encontra o diagrama lógico parcial:




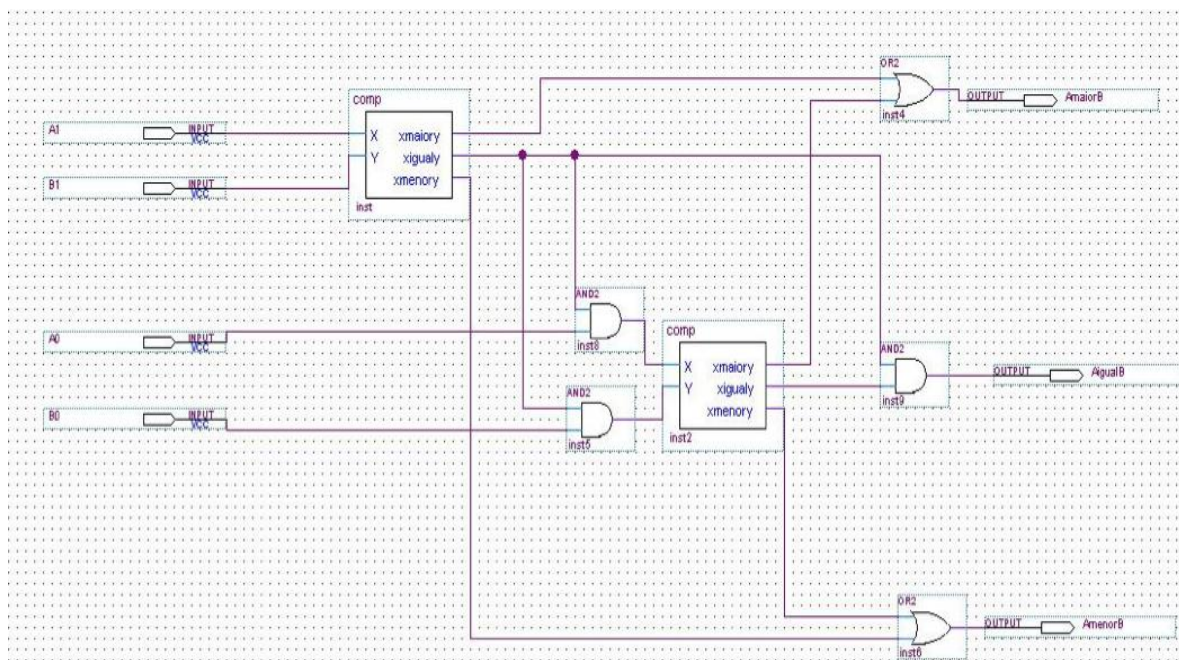Logo abaixo se encontra o diagrama lógico total implementado





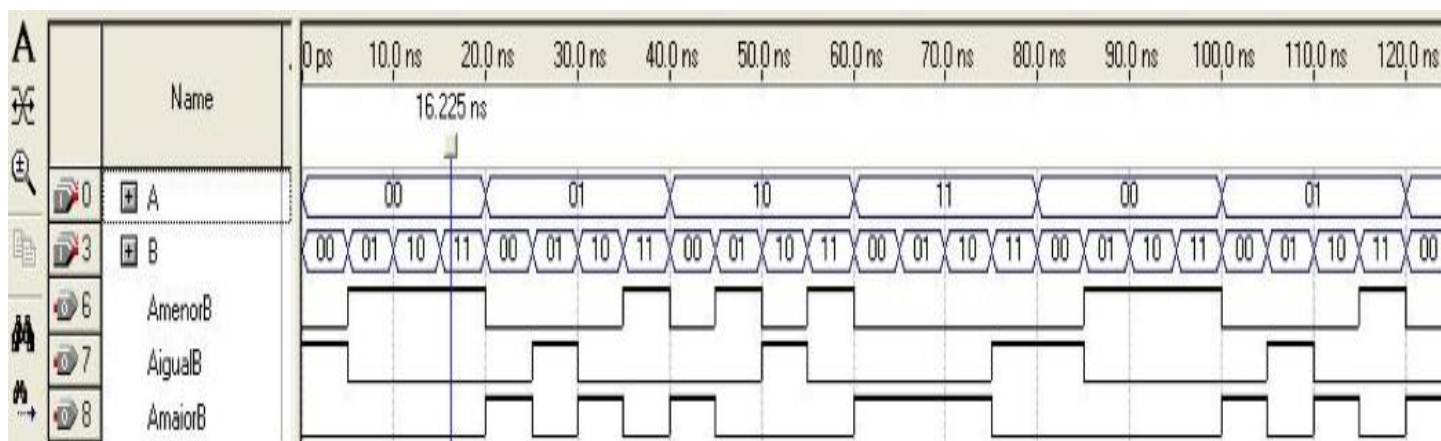Usando as funcionalidades do Quartus II é possível de comparar os resultados da tabela da verdade mais acima com a implementação do diagrama no programa.



O mesmo ocorre na semelhança de resultados entre a tabela verdade e a do programa. Mais uma vez, foi implementado corretamente o comparador de 2 bits

## CONCLUSÃO

Foi estudado nesse relatório o uso de comparadores de *bits*, bem como o uso da ferramenta Quartus II para a implementação de circuitos. Foram usados métodos conhecidos da síntese de circuitos combinacionais já vistos em aulas teóricas. Pode-se afirmar que, com a semelhança dos resultados nas tabelas verdades com as tabelas do Quartus II que foi um experimento de bastante sucesso

## 5. TESTE DE AUTO-AVALIAÇÃO

### (RESPOSTAS CORRETAS ESTARÃO EM NEGRITO)

1. Implemente um comparador de palavras de 4 bits em que a saída seja 1 somente quando  $A = B$ . Use 4 portas XOR e obtenha um diagrama com um total de 5 portas, como o da Figura 2. A porta de saída será uma:

 


Figura 2

a) NAND de 4 entradas.

**b) NOR de 4 entradas.**

c) AND de 4 entradas.

d) OR de 4 entradas.

2. Implemente um comparador de palavras de 4 bits em que a saída seja 1 somente quando  $A \neq B$ . Use 4 portas XOR e obtenha um diagrama com um total de 5 portas, como o da Figura 2. A porta de saída será uma:

a) NAND de 4 entradas.

b) NOR de 4 entradas.

c) AND de 4 entradas.

**d) OR de 4 entradas.**

3. Implemente um comparador de palavras de 4 bits em que a saída seja 1 somente quando  $A = B$ . Use apenas portas XOR de 2 entradas. O diagrama terá no mínimo:

a) 6 portas XOR.

b) 7 portas XOR.

c) 8 portas XOR.

**d) NDA**

4. No comparador de palavras de 2 bits do item 2.2 da parte experimental, se usássemos apenas portas AND de duas entradas, portas OR de duas entradas e NOT, teríamos um circuito com (suponha que as entradas possuam seus complementos disponíveis):

a) 7 portas AND, 4 portas OR e 4 NOT.

**b) 9 portas AND, 3 portas OR e 2 NOT.**

c) 10 portas AND, 4 portas OR e 2 NOT.

d) 11 portas AND, 4 portas OR e 2 NOT.

5. Utilizando-se somente portas XOR, podemos implementar portas:

a) NOT.

b) OR e NOT.

c) AND e NOT.

d) NDA